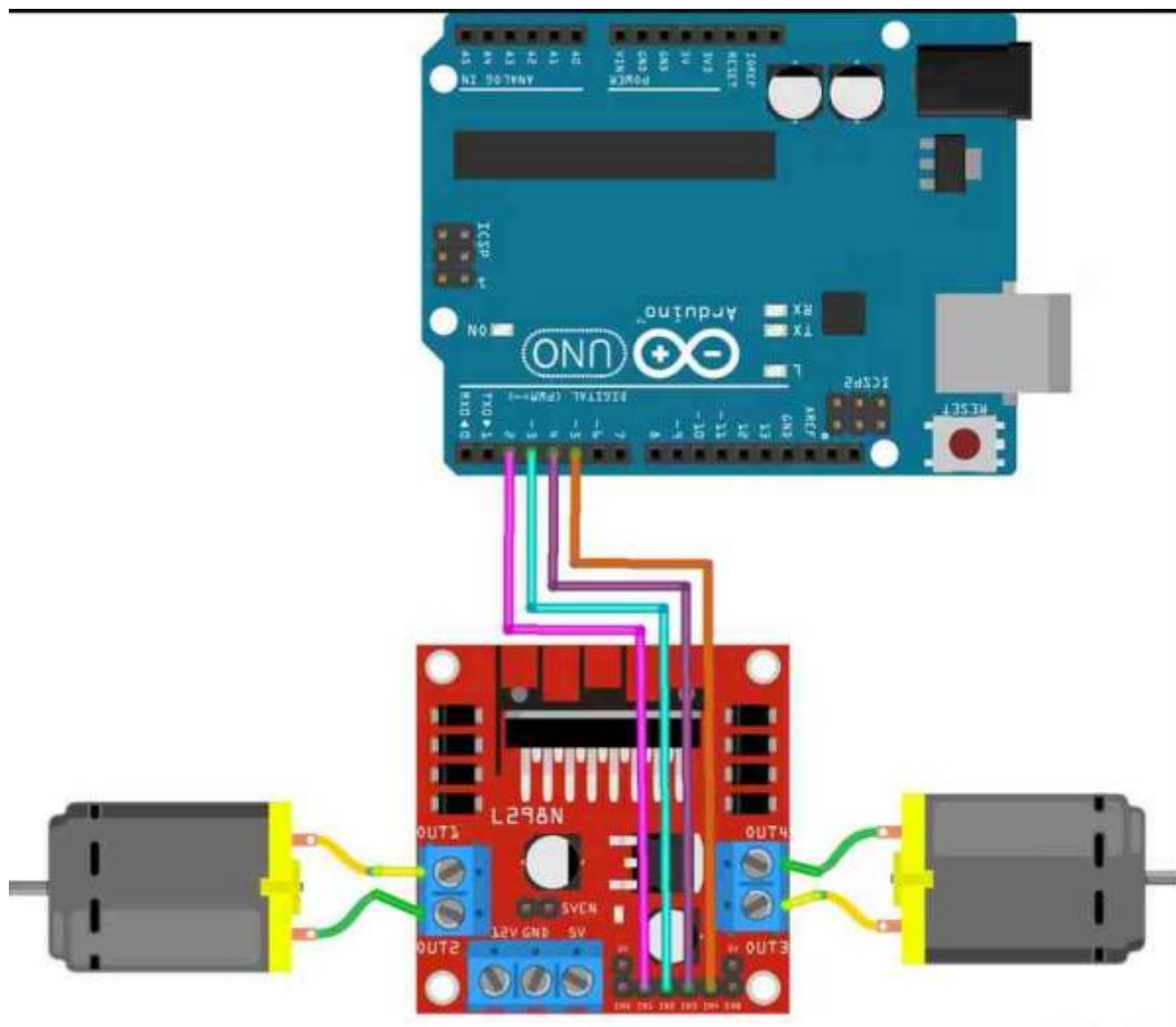


Commandes de moteurs : L298N

Tuto001 L298N





| N° de broche | Nom de la broche | La description |
|------------------------|------------------|---|
| Broches d'alimentation | | |
| 1 | VCC | La broche VCC est utilisée pour alimenter le moteur. Sa tension d'entrée est comprise entre 5 et 35V. |
| 2 | Terre | GND est une broche de terre. Il doit être connecté à la masse de l'alimentation (négatif). |
| 3 | +5V | La broche +5V alimente le circuit logique de commutation à l'intérieur du circuit intégré L298N. Si le cavalier 5V-EN est en place, cette broche sert de sortie et peut être utilisée pour alimenter un microcontrôleur ou un autre circuit (capteur). Si le cavalier 5V-EN est retiré, vous devez le connecter à l'alimentation 5V du microcontrôleur. |
| Broches de contrôle | | |
| 1 | EN 1 | Ces broches sont des broches d'entrée du moteur A . Ceux-ci sont utilisés pour contrôler le sens de rotation du moteur A. Lorsque l'un d'eux est HAUT et l'autre est BAS, le moteur A commencera à tourner dans une direction particulière. Si les deux entrées sont HIGH ou LOW, le moteur A s'arrêtera. |
| 2 | EN 2 | |
| 3 | IN3 | Ces broches sont les broches d'entrée du moteur B . Ceux-ci sont utilisés pour contrôler le sens de rotation du moteur A. Lorsque l'un d'eux est HAUT et l'autre est BAS, le moteur A commencera à tourner dans une direction particulière. Si les deux entrées sont HIGH ou LOW, le moteur A s'arrêtera. |
| 4 | IN4 | |

| N° de broche | Nom de la broche | La description |
|----------------------------------|-------------------|---|
| Goupilles de contrôle de vitesse | | |
| 1 | ENA | La broche ENA est utilisée pour contrôler la vitesse du moteur A. Si un cavalier est présent sur cette broche, donc la broche connectée au +5 V et le moteur sera activé, alors le moteur A tourne à vitesse maximale. si nous retirons le cavalier, nous devons connecter cette broche à une entrée PWM du microcontrôleur. De cette façon, nous pouvons contrôler la vitesse du moteur A. Si nous connectons cette broche à la masse, le moteur A sera désactivé. |
| 2 | ENB | |
| Broches de sortie | | |
| 1 | SORTIE1 & SORTIE2 | Ce bornier fournira la sortie pour le moteur A . |
| 2 | OUT3 & OUT4 | Ce bornier fournira la sortie pour le moteur B . |

From:
<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:
<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:l298n&rev=1659041749>

Last update: **2023/01/27 16:08**

