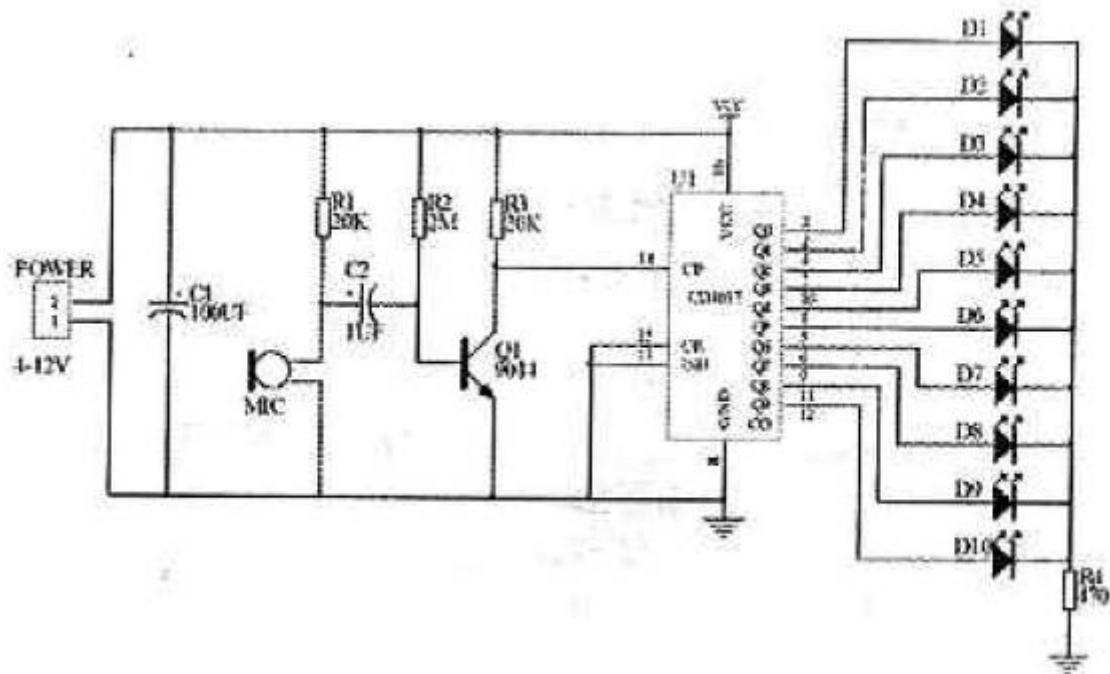


## Kit soudure Micro-LEDS




## Schema du Kit Micro-leds



## Montage du Kit Micro-LEDS

## Montage
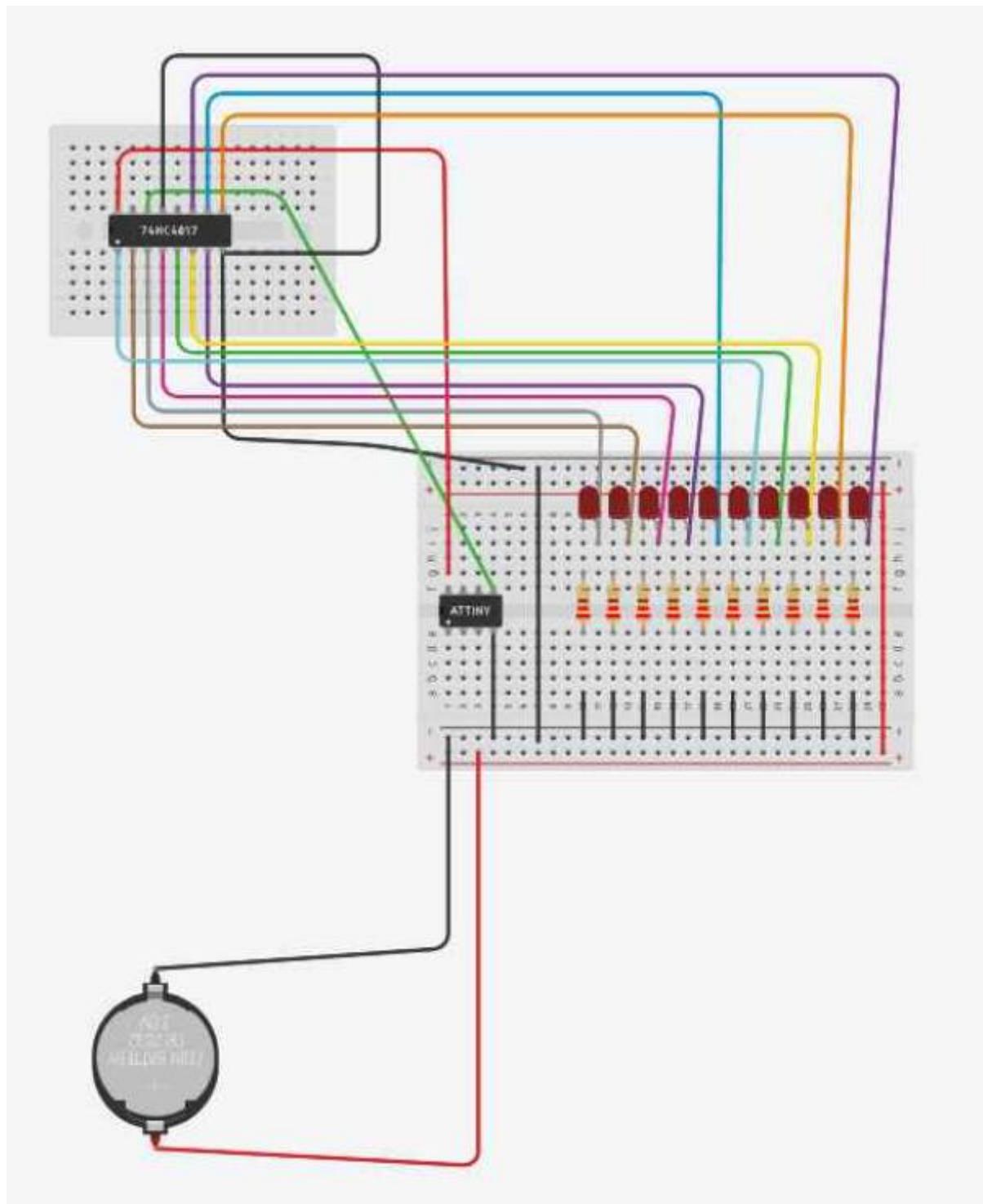
## Autre montage avec un CD4017 ,un arduino et des LEDs



Ce montage utilise un 74HC4017 commandé par un Attiny ( petit arduino) , un Arduino Uno aurait fait l'affaire, 10 leds et 10 resistances 220 Ohms et une pile bouton CR2032 3V


le code tres simple , c'est pour cette raison qu'un petit Attiny peut suffire

## micro-libs.ino

```
// C++ code
//
void setup()
{
    pinMode(4, OUTPUT);
}

void loop()
{
    digitalWrite(0, HIGH);
    delay(50); // Wait for 50 millisecond(s)
    digitalWrite(0, LOW);
    delay(50); // Wait for 50 millisecond(s)
}
```

### Le schéma du 74HC4017

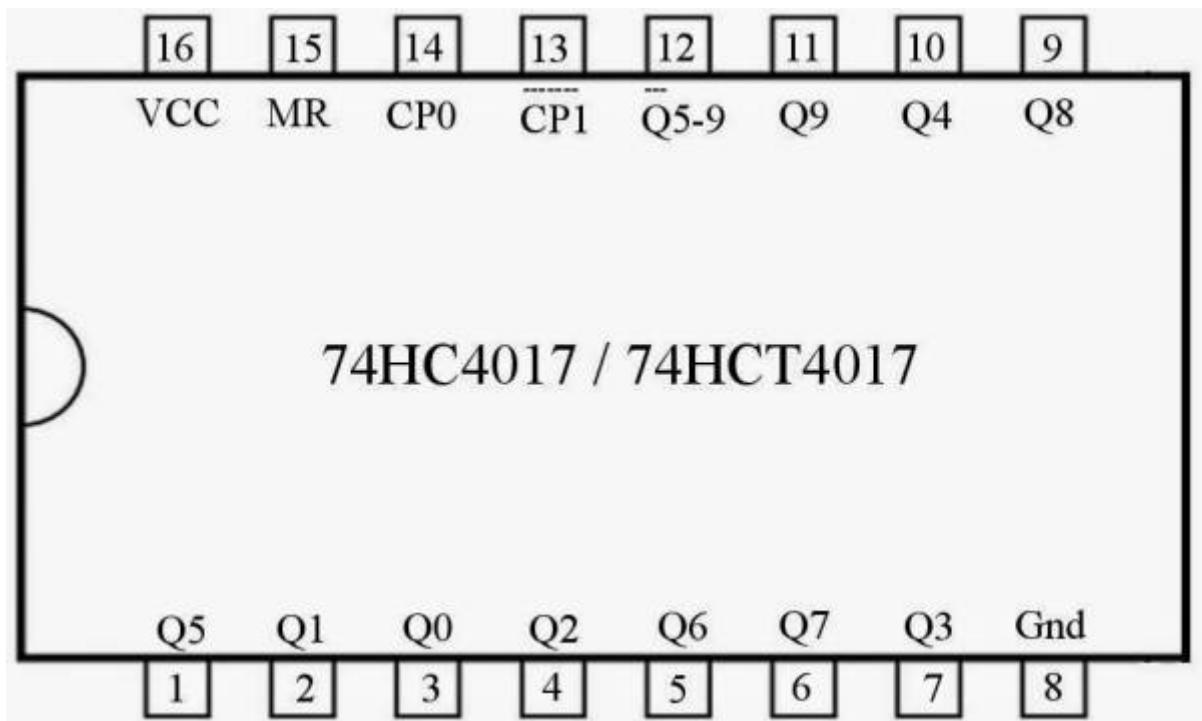

### Explications Broches

Compteur de décades 4017 pour compter les transitions

Broches 1 à 7 ⇒ sorties Q5, Q1, Q0, Q2, Q6, Q7, Q3

Broches 8 ⇒ reliée au moins (-) GND

Broches 9 à 11 ⇒ sorties Q8, Q4, Q9

Broches 12 ⇒ sortie report pour brancher un autre 74HC4017 en série

Broche 13 ⇒ entrée qui active ou désactive l'Horloge (-) = Active ; (+) = Désactive

Broche 14 ⇒ entrée horloge , dans notre exemple nous avons une tension de 3v toutes les 50 ms qui fait avancer le compteur, qui met les 10 sorties au (+) successivement de Q0 à Q9 suivant la fréquence de l'entrée horloge.

Broche 15 ⇒ qui reset le 74HC4017

Broche 16 ⇒ reliée au (+) VCC , ici au 3V

From:

<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:jeunes:prepa:microleds&rev=1661957597>

Last update: 2023/01/27 16:08

